

2.3 GHz Lineartransverter

DB 6 NT 4.93

Durch die Verwendung moderner Bauteile konnte ein 13cm Transverter entwickelt werden, der trotz seiner kleinen mechanischen Abmessungen sehr gute technische Daten besitzt. Die Schaltung konnte durch die Verwendung von MMIC's, Helixfiltern und einem Ringmischer in 50 OHM- Technik realisiert werden. Die Baugruppe eignet sich zum Aufbau einer kleinen Portabelstation sowie als Steuertransverter für eine leistungsstarke Heimstation.

Schaltung:

Der 120 MHz Oszillator arbeitet mit einem J310 FET in bewährter Sourcerückkopplung. Der nachgeschaltete BFR92a verdreifacht das Signal auf 362 MHz. Über ein Helixbandfilter wird die Frequenz dem Verdreifacher BFG93a zugeführt. Ein weiteres Helixfilter selektiert das 1088 MHz Signal, bevor es den Verdoppler mit einem BFG93a ansteuert. Die Selektion des 2176 MHz LO-Signals erfolgt über ein Streifenleitungfilter, welches mit SKY-Trimмер abgestimmt wird.

Der Ringmischer wird sowohl sende- wie auch empfangsmäßig verwendet. Auf der ZF-Seite ist er mit einem Diplexer abgeschlossen. Die RX-Durchgangsverstärkung sowie die Ausgangsleistung können mit Potentiometern eingestellt werden. Die RX-TX Umschaltung ist mittels kleiner Relais realisiert, die durch Plussspannung auf dem ZF-Kabel oder über einen externen PTT-Kontakt gesteuert werden können. Zwei antiparallel geschaltete Dioden verhindern eine Beschädigung des Ringmischers durch falsche Ansteuerung der Relais.

Im Sendebetrieb wird das gemischte Nutzsignal über ein Helixfilter selektiert und über eine PIN-Schaltdiode dem MMIC-Verstärker INA 10386 zugeführt. Nach einem weiteren Helixfilter verstärkt ein CGY50 MMIC das Sendesignal, bevor es auf den Treiber und die Endstufe gekoppelt wird. Diese Stufen sind mit Low Cost Ga-As Power FET's von Siemens bestückt. Bei Vollaussteuerung der Endstufe wird eine Ausgangsleistung von mehr als 1 Watt bei einer Nebenwellenunterdrückung von ca. 50dB erreicht.

Durch eine weitere Verstärkerstufe mit z.B. dem MGF0907 kann das Sendesignal auf über 10 Watt erhöht werden. Wegen dieser Erweiterungsmöglichkeit wurde das Relais RL2 so dimensioniert, das eine externe Stromlast von max. 3A angeschlossen werden kann.

Im Empfangsbetrieb gelangt das Eingangssignal über ein Anpassnetzwerk auf den rauscharmen GaAs FET CFY30. Ein nachgeschaltetes Helixfilter selektiert das Nutzsignal, bevor es einer weiteren Verstärkerstufe mit dem MMIC INA03184 zugeführt wird. Danach gelangt das Empfangssignal über eine PIN-Diode BA595 und einem weiteren Helixfilter auf den Ringmischer. Die Eingangsrauschzahl ist kleiner 2dB bei einer Durchgangsverstärkung von größer 20dB. Die Rauschzahl ließe sich durch den Einbau eines CFY76 HEMT auf ca.1dB verkleinern, wird jedoch nicht

empfohlen, da eine echte Verbesserung des Empfangssystems nur durch die Verwendung eines Mastverstärkers unmittelbar an der Antenne zu erreichen ist.

Aufbau:

- * Zuschneiden und Bohren der Teflonleiterplatte mit einem 0,8mm Bohrer
- * Bohren des Weißblechrahmens für die Koaxbuchsen 10mm über dem Rand. Anzeichnen anhand der Leiterplatte
Bohren der Löcher für die Durchführungskondensatoren und für Befestigung des Kühlkörpers bzw. Kühlwinkels
- * Einbau der Koaxbuchsen
- * Einlegen der Leiterplatte auf die Anschlußstifte der Koaxbuchsen. Beidseitiges Verlöten der Leiterplatte und der Durchführungskondensatoren mit dem Weißblechgehäuse
- * Einbau aller Bauteile außer dem Ringmischer
- * Die Power GaAs FET's werden mit dünnem Kupferblech an den Kühlanschlüssen durchkontaktiert und "satt" mit Leiterplatte und Weißblechrahmen verlötet. Dies verbessert die Wärmeableitung und verkleinert die Anschlußinduktivität des SOD 223 Gehäuses der FET's
- * Zur mechanischen Verstärkung des Übergangs SMA-Buchse zur Leiterplatte sollte masseseitig eine dicke Verlotung erfolgen. Dies verhindert eine Beschädigung der Koppelkondensatoren durch mechanische Belastung der Koaxbuchsen
- * Von der Oszillatorschule wird das freie Anschlußbeinchen herausgezogen sowie die Masseanschlüsse des Gehäuses entfernt
- * Alle Filtergehäuse werden rundum mit Masse verlötet
- * Die Masseanschlüsse der RX-TX Gain Poti's werden umgebogen und mit der Leiterplatte verlötet
- * Der Festspannungsregler 7808 für das Senderteil wird mit der Seitenwand des Weißblechgehäuses verlötet und mit dem Kühlkörper bzw. Kühlwinkel verschraubt. Bei Verwendung eines Kühlwinkels muß dieser mit dem Chassis oder der Rückwand verschraubt werden.
- * Vor dem Einbau der HF-Transistoren der MMIC's und der FET's müssen die Massepunkte für die Emitter bzw. Sourceanschlüsse mit einem Drahtstück durchkontaktiert werden.
Bei dem Ringmischer wird gleichermaßen verfahren.
Die Masseanschlüsse des LO-Striplinefilters wird mit einem dünnen Kupferstreifen bzw. einem Trapezkondensator kleiner Bauform mit Masse kontaktiert.
- * Der Einbau des 56 Ohm Lastwiderstandes erfolgt freitragend

(siehe Foto)

- * Nach dem Abgleich der LO-Stufen wird der Mischer SMD-C3 eingebaut. Der Mischer selbst ist auf einer dünnen, am Rand durchkontaktierten Leiterplatte aufgebaut und mit einer Plastikcappe verschlossen. Das Bauteil sollte plan auf dem Transverter aufliegen und an allen Durchkontaktierungspunkten verlötet werden.

Abgleich

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung von 12V erfolgt zunächst der Abgleich der Oszillatorstufen. Dazu wird die Kollektorspannung des Transistors BFR93A am 470pf Kondensators gemessen. Nach dem Anschwingen des Oszillators (Eindreihen des Spulenkerne 5061) sinkt die Spannung auf den angegebenen Wert ab.

Nun wird die Kollektorspannung des BFG93A am 470pf Abblockkondensator gemessen und das 362 MHz Helixfilter wechselseitig auf minimale Spannung abgeglichen.

Das Optimieren der Dopplerstufe auf 2176 MHz erfolgt auf die gleiche Weise. Dabei ist der zweite Kreis des 1088 MHz Helixfilters weit eingedreht.

Zum Abgleich des Stripline- Filters lötet man ein dünnes Koaxkabel an den Ausgang des Filters (Mischer ist noch nicht eingebaut!). Nun kann mit dem angeschlossenen 50 Ohm Diodenkopf oder einem Leistungsmesser das Filter abgeglichen werden. Dazu werden die Trimmer zunächst ganz ausgedreht und sind nach dem Abgleich nur leicht eingedreht. Die Leistung sollte 5...10 mW betragen. Ferner kann durch Anschluß eines geeigneten Zählers die genaue Oszillatorfrequenz mit dem Kern der 5061 Spule eingestellt werden.

Durch Anpassen des Kondensators* 12pf (Temperaturbeiwert) an den eingesetzten Quarz besteht die Möglichkeit, die Frequenzstabilität noch weiter zu verbessern. Gegebenenfalls können auch zwei Kondensatoren verschiedener TK's in die dafür vorgesehenen Lötunkte eingebaut werden.

Sollte ein externer TCXO oder OCXO angeschlossen werden, wird dieser nach Entfernung des Quarzes an dem Sourceanschluß über einen 47pf Kondensator eingekoppelt.

Jetzt kann als letztes Bauteil der Mischer eingelötet werden.

Empfängerabgleich

Zunächst sollte das RX-Gain Poti auf max. Verstärkung (Rechtsanschlag) gedreht werden.

Danach wird eine geeignete Antenne oder Abschlußwiderstand an den RX-Eingang und ein 2m Empfänger (Stellung SSB) an den ZF-Ausgang angeschlossen. Die Drainspannung des CFY30 wird mittels des 1K Ohm Gatepotentiometers eingestellt.

Nach dem leichten Eindreihen (ca. 1...3 Umdrehungen) der Helixkreise F4 und F5 kann ein Rauschanstieg im angeschlossenen RX beobachtet werden, welches durch wechselseitiges Verstimmen optimiert werden sollte. Dazu kann eine Bake oder eine Signalquelle hilfreich sein. Ein Rauschzahlabgleich am Meßplatz ist nicht erforderlich. Die RX-Durchgangsverstärkung ist einstellbar und kann auch bei Verwendung eines Mastverstärkers an jeden Empfänger

angepasst werden (S-Meter auf null).

Senderabgleich

Das Umschalten von Empfang auf Senden ist entweder mit einem externen PTT-Kontakt (laut Schaltplan nachrüsten) oder mit einer Plussspannung auf dem Innenleiter des ZF-Kabels möglich. Letzteres hat sich in der Praxis gut bewährt und erspart ein zusätzliches Steuerkabel.

Nach Anschluß eines geeigneten Leistungsmessers oder SWR-Meters mit Abschlußwiderstand oder einer Antenne an den Senderausgang wird dieser in Betrieb genommen. Zunächst sollten die DC-Arbeitspunkte der Verstärkerstufen eingestellt oder kontrolliert werden. Die drei SKY-Trimmer an den Power-FET's sind zunächst voll ausgedreht. Nach Ansteuerung mit einem 144 MHz Träger bei aufgedrehtem TX-Gainregler und eingedrehtem Helixfilter F3 (ca. 1...4 Umdrehungen; F4 wurde schon bei RX abgeglichen) ist Ausgangsleistung messbar. Durch Abstimmen der SKY-Trimmer sowie des Filters F3 und geringfügigem Nachstellen der Power FET Arbeitspunkte ist eine Ausgangsleistung von über 1 Watt zu erwarten.

Das ZF-TX Dämpfungsglied ist für eine 144 MHz Steuerleistung von ca. 3W ausgelegt und kann durch Verkleinern des 1.5 KOhm Widerstandes an kleine Steuerleistungen angepasst werden (min. 3 mW 1.5 KOhm=Brücke; 56 Ohm=100 Ohm). Um Übersteuerungs- und Klippeffekte des Transverters zu vermeiden, sollte der TX-Gain Regler nicht bis zum Erreichen der Sättigungsleistung aufgedreht werden. Durch Einkleben von Kohleschaumstoff in den Weißblechdeckel der Bestückungsseite kann die LO-Unterdrückung des TX-Signals verbessert werden.

Für die Erstellung erster Musternachbauten zum testen der Nachbausicherheit, sowie für viele Anregungen und Tips bedanke ich mich bei **DL 6 NCI - DF 9 LN - DK 2 DB - DF 5 SL** und **DG 0 CR**.

Mein weiterer Dank gilt OM Knut **DF 8 CA** sowie der Firma Siemens für aktive Unterstützung bei der Auswahl geeigneter SMD-Halbleiter, sowie OM Klaus **DC 6 HY** von der Firma TECHNICAL SOFTWARE SERVICE für die Bereitstellung geeigneter Mischer SMD-3 SYNERGY. Ferner bedanke ich mich bei OM Dirk **DH 2 DAE** sowie OM Ulli **DC 8 SE** für die Bereitstellung zahlreicher Bauteile.


Literatur:

- (1) "23cm Linear-Transverter" DUBUS 4/92 CQ-DL 5/93 DF 9 LN
DB 6 NT
- (2) Helixfilter-Katalog der Firma COMPONEX GmbH, Düsseldorf
- (3) Filter-Katalog Teil 3 der Firma NEOSID GmbH, Halver
- (4) Datenblatt Mixer SMD-C3 von SYNERGY, Firma TSS, Weißenhorn
- (5) SIEMENS HF-Transistoren und Dioden Datenbuch, München


Anzahl	Bezeichnung	Bauform	Wert
1	Widerstand SMD	805	10Ω
1	Widerstand SMD	805	18Ω
2	Widerstand SMD	805	22Ω
1	Widerstand SMD	805	47Ω
1	Widerstand SMD	805	68Ω
4	Widerstand SMD	805	100Ω
2	Widerstand SMD	805	150Ω
2	Widerstand SMD	805	220Ω
1	Widerstand SMD	805	270Ω
1	Widerstand SMD	805	560Ω
1	Widerstand SMD	805	680Ω
1	Widerstand SMD	805	1KΩ
1	Widerstand SMD	805	2,2KΩ
1	Widerstand SMD	805	2,7KΩ
1	Widerstand SMD	805	10KΩ
1	Widerstand SMD	805	18KΩ
1	Widerstand SMD	805	27KΩ
1	Widerstand 1,4W Metallfilm		4,7Ω
1	Widerstand 1,4W/4,4W Metallfilm		56Ω
3	Widerstand 0,25W	0207 /RC27	1Ω
1	Widerstand 0,25W	0207 /RC27	22Ω
1	Widerstand 0,25W	0207 /RC27	100Ω
3	Widerstand 0,25W	0207 /RC27	1KΩ
2	Widerstand 0,25W	0207 /RC27	1,5KΩ
2	Widerstand 0,25W	0207 /RC27	4,7KΩ
1	Widerstand 0,25W	0207 /RC27	100KΩ
2	Poti	25p	100Ω
3	Poti	25p	1KΩ
1	Keramikkondensator SMD	0805	1pF
1	Keramikkondensator SMD	0805	2,2pF
1	Keramikkondensator SMD	0805	3,3pF
1	Keramikkondensator SMD	0805	4,7pF
9	Keramikkondensator SMD	0805	8,2pF
2	Keramikkondensator SMD	0805	12pF
1	Keramikkondensator SMD	0805	15pF
1	Keramikkondensator SMD	0805	22pF
5	Keramikkondensator SMD	0805	470pF
1	Keramikkondensator SMD	0805	10nF
1	Keramikkondensator RM..N330	EGPU	12pF
1	Keramikkondensator RM..	EGPU	15pF

Anzahl	Bezeichnung	Bauform	Wert
1	Keramikkondensator RM..	EGPU	68pF
13	Keramikkondensator RM..	EGPU	1nF
1	Keramikk. Trapez 5,5mm		27pF
5	SKY-Trimmer grün		5pF
10	Tantalelko	/16V	10µF
2	Tantalelko	16V	1µF
2	DUKO		1nF
6	Drossel SMD	Simid 01	0,068µH
1	Drossel	0207	0,1µH
1	Spule NEOSID	5061	
1	Helixfilter TOKO	5HW-35045A-365	
1	Helixfilter TOKO	5HW-109060A-1130	
3	Helixfilter NEOSID	00510241	
1	TransZorb Diode	1N6276A (oder 1,5SE16A)	16V
1	Quarz TQ35.07.26	HC 18/U	120,889MHz
2	Diode	SMD	LL4148
1	Diode	DO35	1N4148
2	Pin Diode SMD		BA595
1	Schottkydiodenmischer	ESMD-C3 oder SYM11	
1	Transistor FET		J310
1	Transistor	TO92	BC546c
1	Transistor SMD		BFR93a
2	Transistor SMD		BFG93a
1	Transistor GASFET		CFY30
1	Transistor GASFET		CLY5
1	Transistor GASFET		CLY10
1	MMIC GASFET		CGY50
1	MMIC Amplifier		INA03184
1	MMIC Amplifier		INA10386
2	Festspannungsregler	TO220	7808
1	Festspannungsregler	TO92	78L05
1	Festspannungsregler	TO92	78L06
1	Spannungswandler		7660
2	Koaxbuchse 4 Loch	SMA	
1	Koaxbuchse 4 Loch	SMC	
1	Relais SDS	TQ2-12V	
1	Relais SDS	DSP 1-DC12V	
1	Weißblechgehäuse	55,5x148x30mm	
1	Teflonleiterkarte $E_R=2,5$ $D=0,78$	Ultralam 2000	
1	Kühlkörper für Endstufe (nicht im Lieferumfang enthalten)		

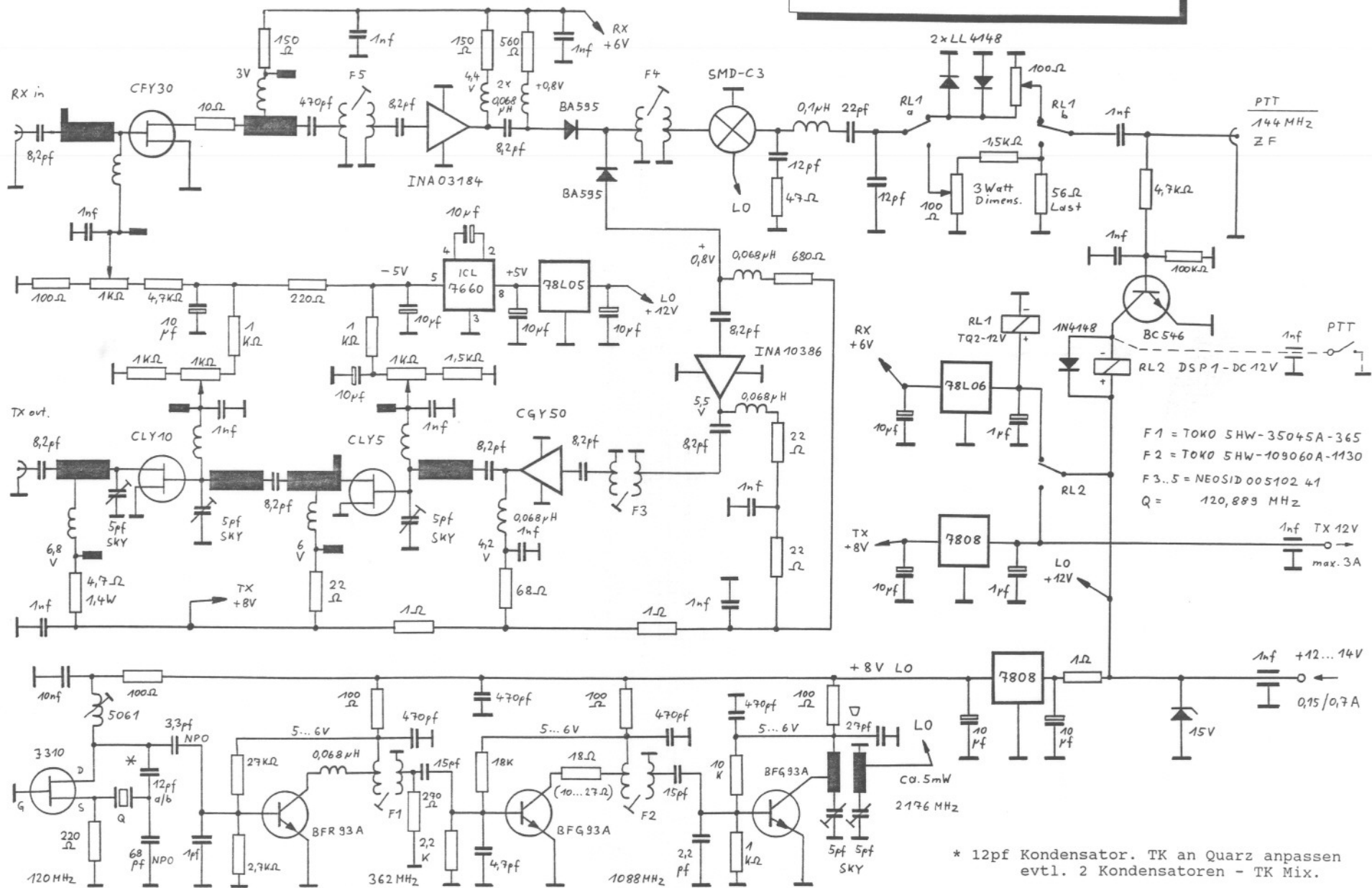
**2,3 GHz Lineartransverter
DB 6 NT 4.93**



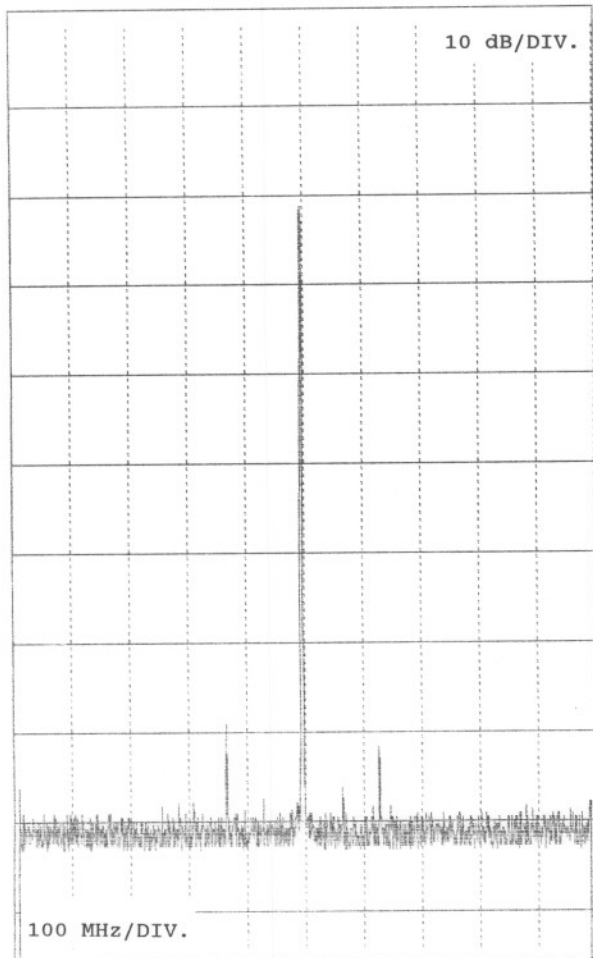**2,3 GHz Lineartransverter
DB 6 NT 4.93**



Ausgangssignal

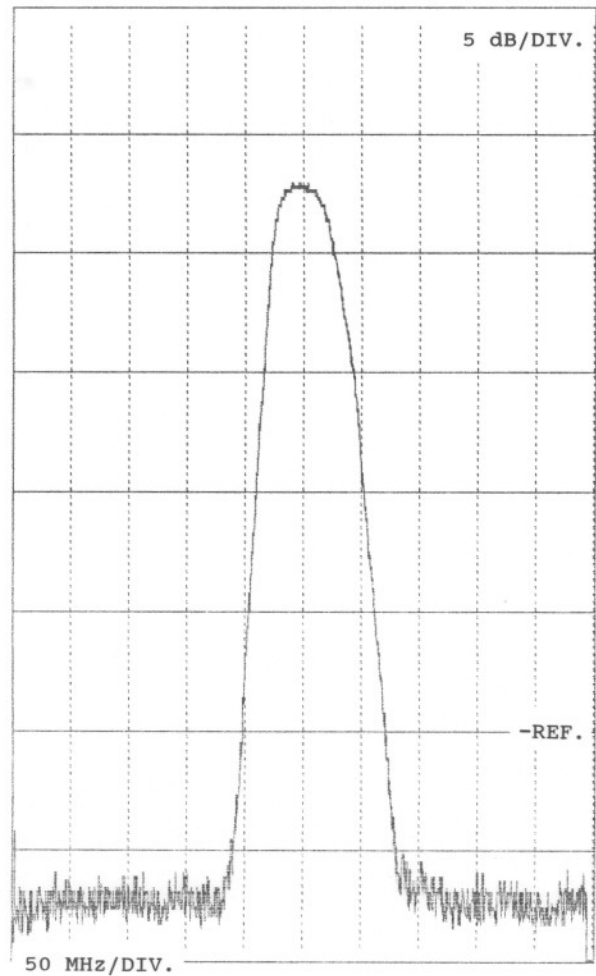

Durchgangsverstärkung des Empfängers

Technische Daten:

Frequenz:	2320 MHz, Bandbreite 50 MHz/<3dB
ZF:	144-146 MHz (TX max. 3 Watt min. 5 mW)
NF:	kleiner 2 dB
RX-Gain:	21 dB eingebauter Abschwächer
Ausgangsleistung:	1 Watt bei 1 dB Kompression
Nebenwellenunterdrückung:	Typ: 50 dB
Oberwellenunterdrückung:	1.O. Typ: 40 dB

